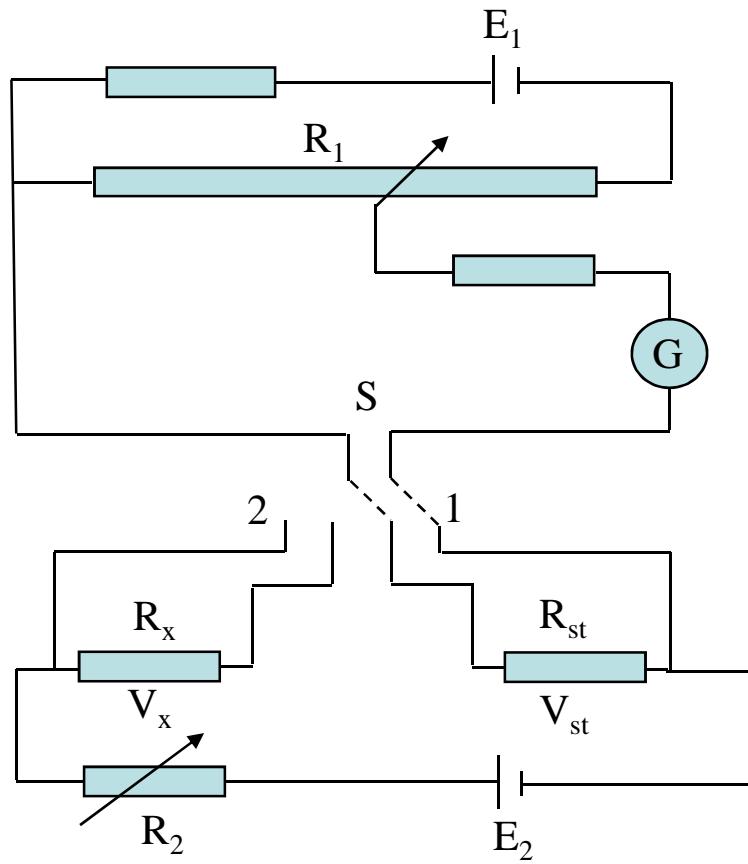


POTENSIOMETER

Metode potensiometer adalah suatu metode yang membandingkan dalam keadaan setimbang dari suatu rangkaian jembatan

Pengukuran tahanan




Langkah kerja :

1. Atur Rheostat R_1 sehingga arus I tetap, sehingga jatuh tegangan pada $R_x = V_x$ dan pada $R_{st} = V_{st}$.
2. Hubungkan saklar S pada posisi 1, dan atur potensiometer R_2 agar Galvanometer menunjuk Nol, maka $V_{st} = I R_2$
3. Hubungkan sklar S pada posisi 2, dan atur potensiometer agar galvanometer tetap nol, maka $V_x = I R_2$.
4. Jadi dapat dicari :


$$\frac{V_x}{V_{st}} = \frac{IR_x}{IR_{st}} = \frac{R_x}{R_{st}}$$

$$R_x = \frac{V_x}{V_{st}} R_{st}$$

Pengukuran Tegangan

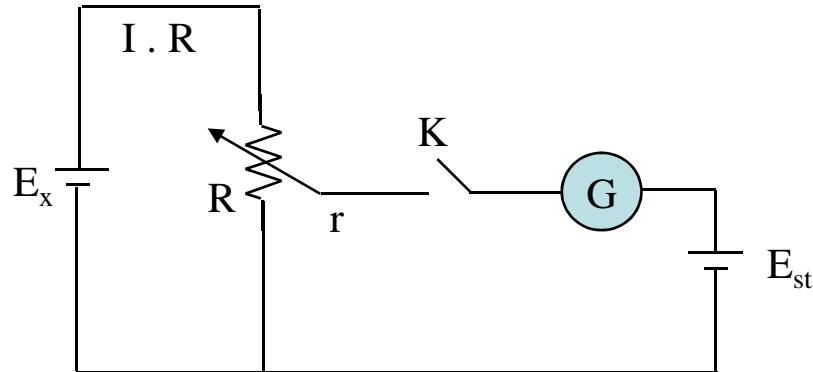

Contoh :

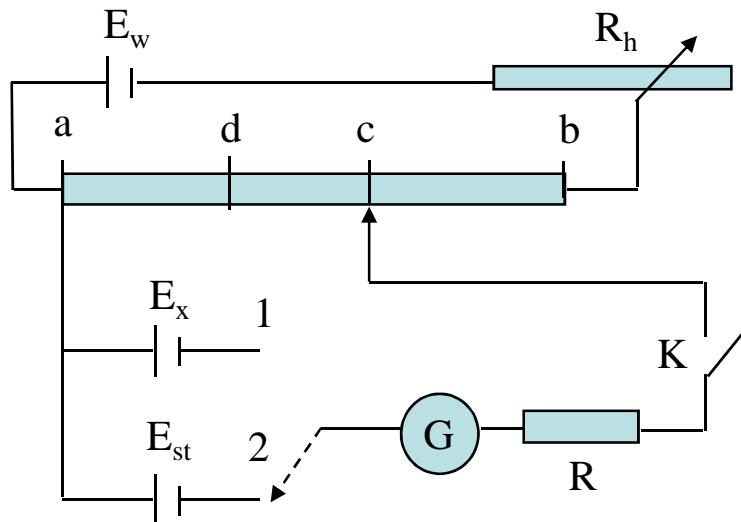

Langkah Kerja:

Hubungkan kontak K dan atur potensio R dalam keadaan setimbang (Nol) sehingga didapat r, maka :

$$E_{st} = I \cdot r ; E_x = I \cdot R$$

$$\frac{E_x}{E_{st}} = \frac{I \cdot R}{I \cdot r}$$

$$E_x = \frac{R}{r} E_{st}$$

E_w = baterai

I = arus kerja

R_h = rheostad

a-b = potensiometer = 200

E_x = tegangan yang diukur

E_{st} = tegangan standar 1,018 Volt

R = tahanan pengaman

G = Galvanometer

Arus kerja diatur oleh R_h , baterai E_w dan standard cell E_{st} . Kontak K ditutup, saklar s pada posisi 1, potensiometer pada kedudukan c, misal pada $101,8 \text{ cm} = 101,8$ dan reostad R_h diatur sehingga galvanometer G menunjukkan Nol, maka

$$E_{st} - E_{ac} = 1,108 \text{ V}$$

$$I \cdot 101,8 = 1,018$$


$$I = \frac{1,018}{101,8} = 10 \text{ mA} = 10 \cdot 10^{-3} \text{ mA}$$

Kemudian saklar s pada kedudukan 2, dengan R_h tetap sehingga I tetap 10 mA dan potensiometer diatur sehingga galvanometer menunjukkan Nol, misalnya potensiometer terletak pada titik d, maka :

$$E_x = 10 \cdot 10^{-3} \times R_a - d \text{ volt}$$

APLIKASI AMPERE-METER, VOLT-METER DAN OHM-METER

Ampere-meter

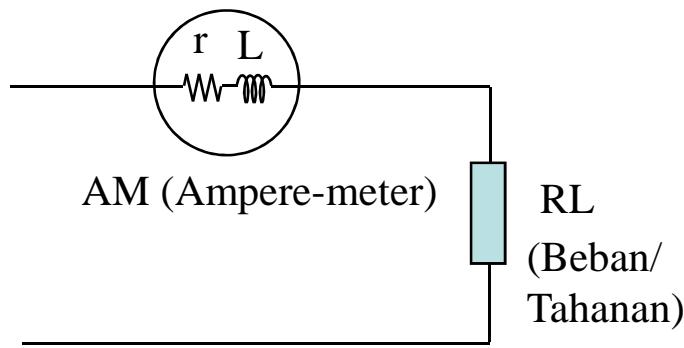


Digunakan untuk mengukur arus.

Cara menghubungkannya adalah *diseri* dengan beban yang diukur.

Dalam alat ukur ampere-meter terdapat tahanan (r) dan induktansi (L) karena ada kumparan, sehingga terjadi kesalahan/penyimpangan dalam hasil pengukuran.

Memperbesar Batas Ukur/Range Ampere-meter

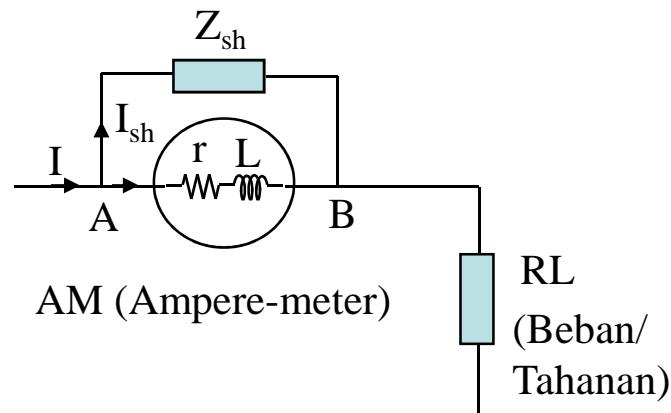Memperbesar batas ukur Ampere-meter dilakukan bila arus yang diukur melebihi dari besarnya arus batas ukur. Cara memperbesar batas ukur AM dengan memasang tahanan/impedansi secara pararel/shunt seperti gambar berikut ini



$$V_{AB} = I Z_{AM} = I (r + j\omega L)$$

$$V_{AB} = I_{sh} Z_{sh} \Rightarrow I Z_{AM} = I_{sh} Z_{sh} \Rightarrow Z_{sh} = \frac{I}{I_{sh}} Z_{AM}$$

Z_{AM} = Impedansi Ampere-meter

Jadi nilai tahanan shunt tsb lebih kecil dari impedansi dalam ampere-meter

Contoh :


Suatu ampere-meter untuk mengukur arus dc dengan batas ukur 1 mili-ampere. Tahanan dalamnya 60 dan induktansinya 0,75 H.

Hitunglah tahanan shunt jika ampere-meter tersebut diperbesar sampai batas ukur maksimum 1 Ampere.

Jawab :

Dalam pengukuran arus dc, impedansi dalam tidak berpengaruh, hanya tahanan dalam saja yang berpengaruh.

maka :

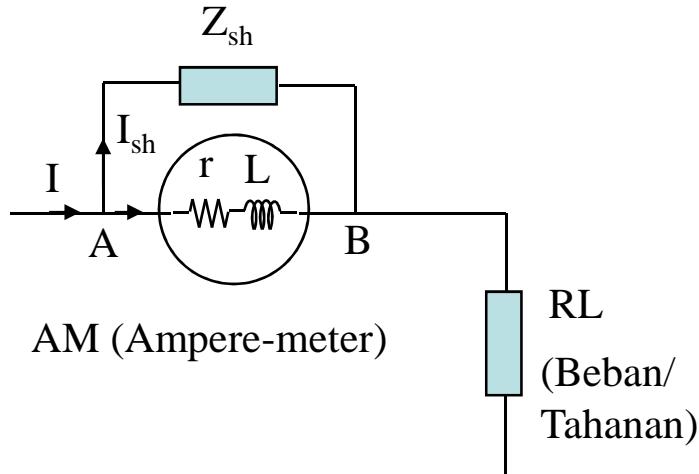


$$Z_{sh} = \frac{I}{I_{sh}} Z_{AM}, \text{ dimana } Z_{AM} = (r + j\omega L) = r$$

$$Z_{sh} = \frac{I}{I_{sh}} r = R_{sh}$$

$$R_{sh} = \frac{1}{999} 60 = 0,06 \Omega$$

Volt-Meter

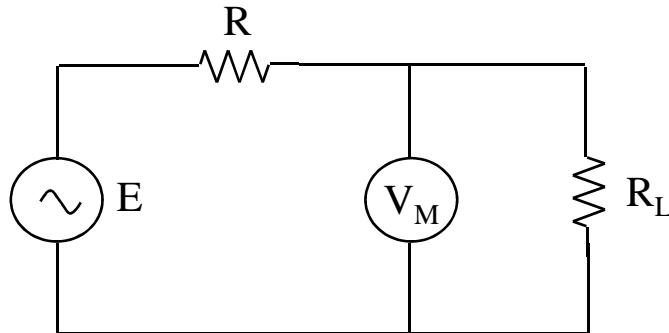Pemasangan Volt-Meter untuk mengukur tegangan terminal dipasang *pararel* seperti gambar dibawah ini :




E = Tegangan sumber
 R = Tahanan rangkaian
 R_L = Tahanan beban
 V_M = Volt-meter

Dalam alat ukur Volt-meter terdapat tahanan (r) dan induktansi (L) karena ada kumparan, sehingga terjadi kesalahan/penyimpangan dalam hasil pengukuran.


Memperbesar batas ukur dari Volt-meter

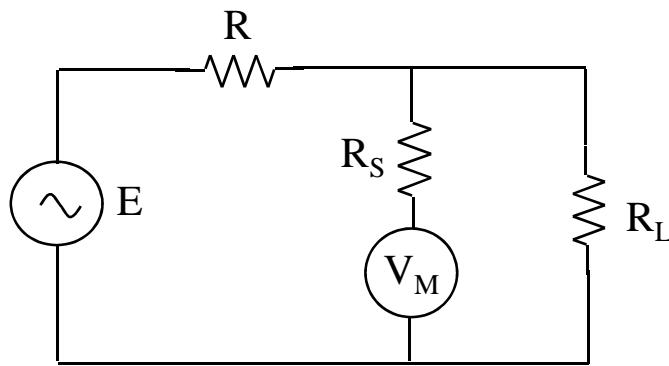Dapat dilakukan dengan cara memberikan tahanan seri dengan volt-meter



$$\begin{aligned}V_{AB} &= iR_s + V_M \\iR_s &= V_{AB} - V_M \\R_s &= \frac{V_{AB} - V_M}{i} = \frac{V_{AB} - i \cdot r}{i} \\R_s &= \frac{V_{AB}}{i} - r\end{aligned}$$

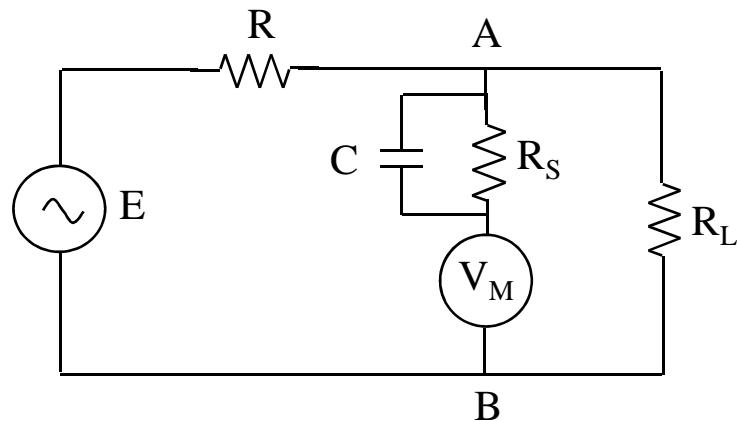Untuk mengukur tegangan ac, dengan menambahkan kapasitor (C) yang diparalel dengan R seri yang berguna untuk mengkompensasi induktansi dari volt-meter sehingga didapat :



$$c = \frac{L}{(1 + \sqrt{2})R_s^2}$$

$$c = 0,414 \frac{L}{R_s^2}$$

Contoh :

Volt-meter besi putar dengan simpangan maksimum untuk arus 0,1 A dc, tahanan dalam 500 ohm dan induktansi dalam 1 henry dan bekerja pada frekuensi 50 Hz. Jika diinginkan batas volt-meter menjadi 250 volt dc dan ac, maka hitunglah besarnya tahanan dan kapasitansi yang akan digunakan memperbesar volt-meter tersebut

Jawab :

$$V = i \cdot r = 0,1 \times 500 = 50 \text{ Volt dc}$$

$$R_s = \frac{V_{AB}}{i}$$

$$R_s = \frac{250}{0,1} 500 = 2000 = 2 \text{ k}\Omega$$

Arus yang melalui kumparan tanpa capasitor :

$$I_{ac} = \frac{V_{AB}}{Z}$$

$$Z = \sqrt{(r + R_s)^2 + (2\pi f L)^2}$$

$$Z = \sqrt{(500 + 2000)^2 + (2 \times 3,14 \times 50 \times 1)^2} = 250 \Omega$$

$$I_{ac} = \frac{250}{2520} = 0,099 \text{ Ampere}$$

Jadi penunjukkan volt-meter :

$$\frac{I_{ac}}{0,1} \times 250 = \frac{250}{0,1 \times 2520} = 250 = 248 \text{ Volt}$$


Karena penunjukkan volt-meter lebih rendah dari 150 volt, maka diperbaiki dengan penambahan capasitor sebesar :

$$C = 0,414 \frac{L}{R_s^2} = 0,41 \frac{1}{(2000)^2}$$

$$= 10^{-8} \text{ F} = 0,01 \mu\text{F}$$

Ohm-meter

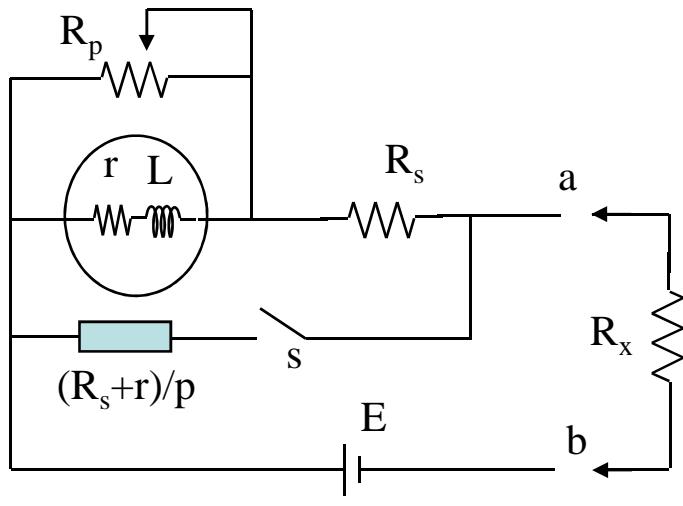Digunakan untuk mengukur tahanan secara langsung dengan bantuan sumber tegangan (baterai) seperti gambar dibawah ini.



Cara Kerja :

1. Saklar S dibuka, titik a dan b dihubung singkat. Potensiometer R_p diatur sehingga didapat simpangan yang maksimum (Nol Ohm), Jadi arus maksimum (I_0) yang melalui R_s adalah :

$$I_s = I_0(r + R_p)/R_p$$

Nyatakan persamaan tahanan pararel dari r dan R_p sebagai R_{pr} , maka dengan notasi $K = (r + R_p)/R_p$, kita mendapatkan persamaan sbb

$$I_s = \frac{E}{R_s + R_{pr}} = K I_0$$

2. Sekarang hubungkan tahanan R_x yang akan diukur. Bila arus yang melalui sebesar I, maka

$$I_s = KI$$

$$KI = \frac{E}{R_s + R_{pr} + R_x}$$

Dengan menggunakan hasil bagi maka didapat :

$$\frac{KI_0}{KI} = \frac{E/(R_s + R_{pr})}{E/(R_s + R_{pr} + R_x)}$$

$$\frac{I_0}{I} = \frac{(R_s + R_{pr} + R_x)}{(R_s + R_{pr})}$$

$$R_x = (R_s + R_p) \left(\frac{I_0}{I} - 1 \right)$$

Suatu kebiasaan dalam praktik untuk membuat R_p jauh lebih besar dari r sehingga R_p hampir mendekati r , maka

$$R_x = (R_s + R_p) \left(\frac{I_0}{I} - 1 \right)$$

Dari persamaan di atas diketahui bahwa tahanan sebesar nol ohm akan menyebabkan arus sebesar I_0 melalui alat pengukur. Sedangkan jika arus yang mengalir adalah $I_0/2$ maka didapat:

$$R_x = (R_s + r)$$

Jadi dengan persamaan tsb, maka skala dapat dibuatkan tidak terhadap arus akan tetapi terhadap tahanan, sehingga besar tahanan R_x langsung didapat dari bacaan pada penunjukkan. Dengan memasang tahanan sebesar $(R_s+r)/p$ dengan menutup saklar S, maka daerah pengukuran dapat diperluas/dirubah sesuai dengan tahan luar R_x/p .


Jadi perubahan pada batas pengukuran dapat dilakukan dgn perkalian sbb :

$R \times 1; R \times 10; R \times 1K; \text{dst.}$

PENGUKURAN KAPASITOR DAN INDUKTOR


KAPASITOR (Farad)

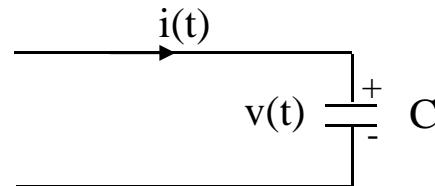Menyimpan energi jika tegangan, arus yang mengalir sebanding dengan perubahan tegangan terhadap waktu (dv/dt)



$$i = C \frac{dv}{dt}, \quad v(t) = \frac{1}{C} \int i dt$$


Kapasitor tak ideal

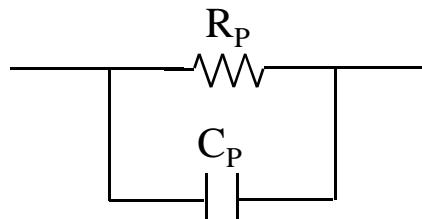

R_P adalah tahanan yang menunjukkan kerugian dielektrik dari kapasitor C_P.

Pengukuran kapasitor

a. Jembatan arus bolak-balik

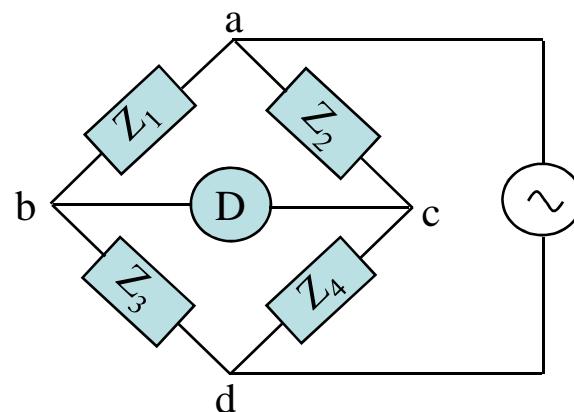


D = detektor

$$V_{ab} = V_{ac} ; \quad V_{bd} = V_{cd}$$

Jadi jembatan tersebut dalam keadaan setimbang jika detektor menunjukkan *nol* dan memenuhi persyaratan : $|Z_1||Z_4| = |Z_2||Z_3|$ dan $Q_1 + Q_4 = Q_2 + Q_3$

b. Jembatan Schering

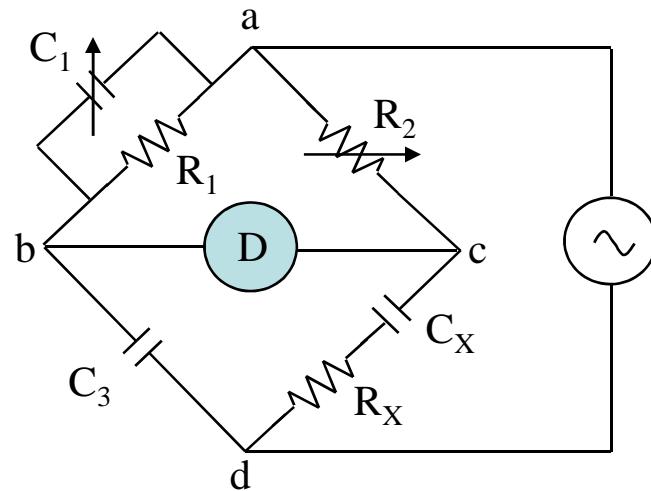


Dengan mengatur R_2 dan C_1 maka jembatan dapat dibuat seimbang, sehingga diperoleh :

$$R_x = R_2 \frac{C_1}{C_3}$$

$$C_x = C_3 \frac{R_1}{R_3}$$

c. Jembatan Wein

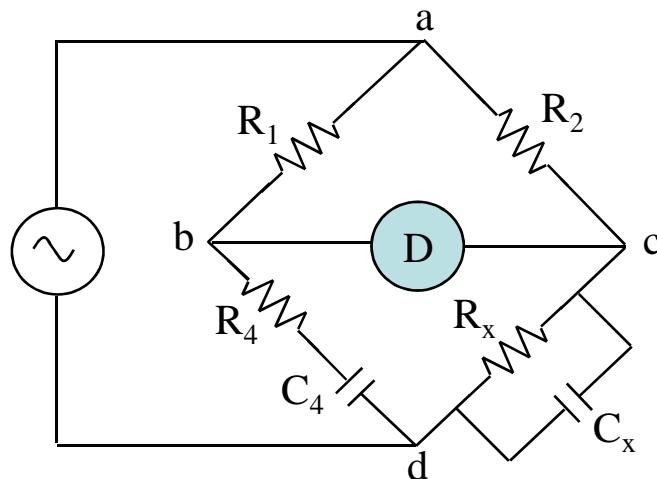


$$C_x = \frac{R_4 C_4}{R_2 (1 + \omega^2 R_4^2 C_4^2)}$$

$$C_4 = \frac{R_2 (1 + \omega^2 R_4^2 C_4^2)}{\omega^2 R_4 R_1 C_4^2}$$

$\omega = 2\pi f \rightarrow$ frekuensi sangat berpengaruh


d. Metode Volt-Ampere

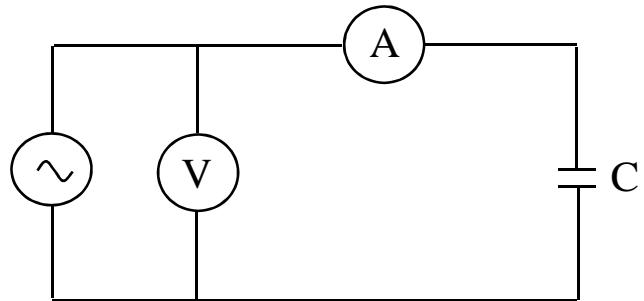

$$i = \omega C V$$


INDUKTOR (Henry)

Menyimpan energi bila dilalui arus

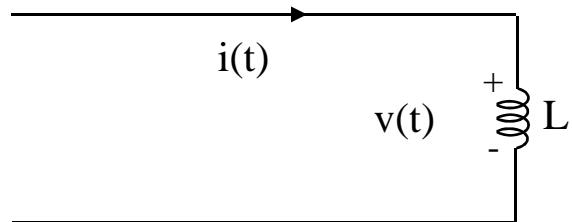

$$v(t) = L \frac{di}{dt} \quad \text{dan} \quad i(t) = \frac{1}{L} \int v dt$$

Induktor tak ideal :

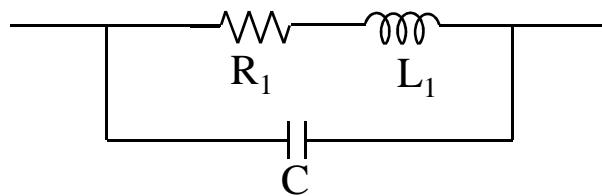

$$\text{Rugi-rugi tembaga} = I^2 R$$

Dalam pengukuran biasanya digunakan skema ekuivalen seperti di bawah ini :




Sehingga didapat :

$$R_S = \frac{R_1}{(1 - \omega^2 L_1 C)^2} \quad \text{dan} \quad L_s = \frac{L_1}{1 - \omega^2 L_1 C}$$

Pengukuran Induktor


a. Jembatan Maxwell

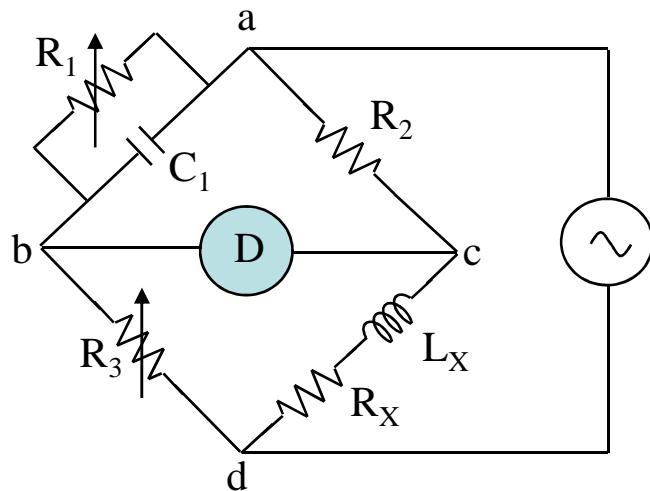

$$R_X = \frac{R_2 R_3}{R_4}$$

$$L_X = R_2 R_3 C_1$$


b. Jembatan Hey

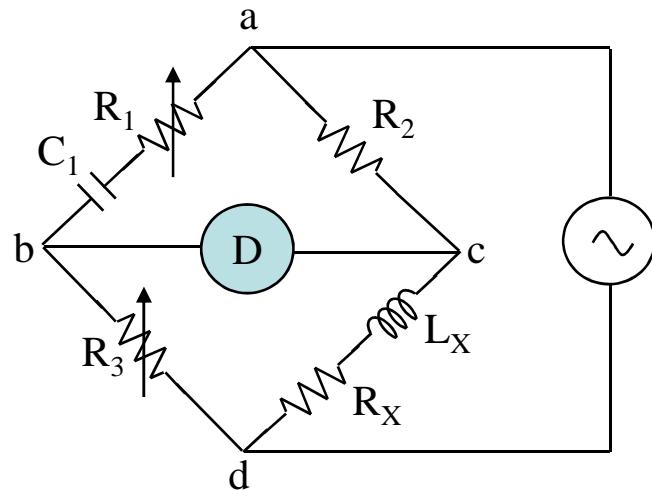

$$R_x = \frac{\omega^2 C_1^2 R_1 R_2 R_3}{1 + \omega^2 C_1^2 R_1^2}$$

$$L_x = \frac{R_1 R_2 C_1}{1 + \omega^2 C_1^2 R_1^2}$$

c. Metode Volt-ampere

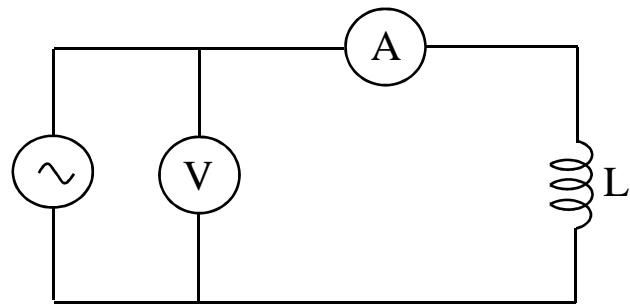

$$I = \frac{V}{\omega L} ; \quad \omega = 2\pi f$$

Jadi,

$$L = \frac{V}{\omega I}$$