

PENGUKURAN DAYA

$$P = V \cdot I$$



$$P = VI \cos \phi$$

$$P = \sqrt{3} V_L I_L \cos \phi$$



$$P = V_1 I_1 \cos \phi_1 + V_2 I_2 \cos \phi_2 + V_3 I_3 \cos \phi_3$$

PENGUKURAN DAYA ARUS SEARAH

a. Metode Volt-Ampere-meter

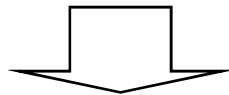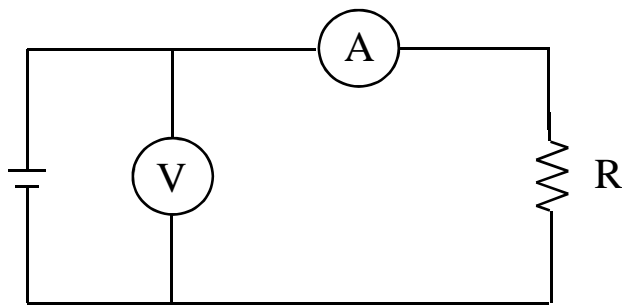


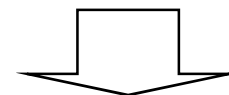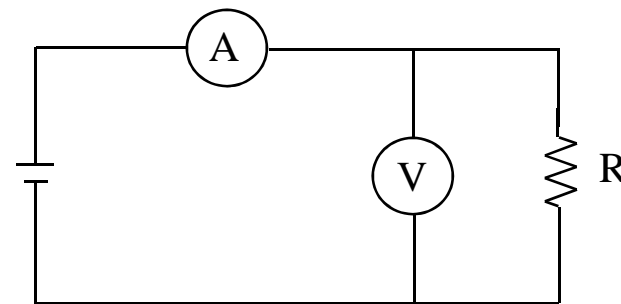Beban Kecil
Arus Kecil
Perubahan Tegangan kecil



Beban Besar
Arus Besar
Perubahan Tegangan besar

b. Metode Watt-meter


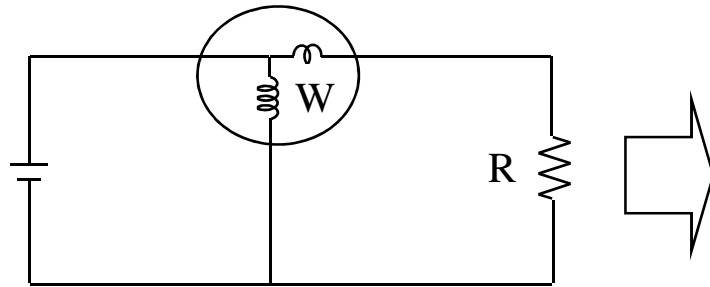


Besar Beban sesuai dengan penunjukkan Watt-meter Prinsip kerja : Kombinasi Antara AM dan VM

PENGUKURAN DAYA ARUS BOLAK BALIK

A. Sistem 1 Phasa

a. Metode 3 Volt-meter

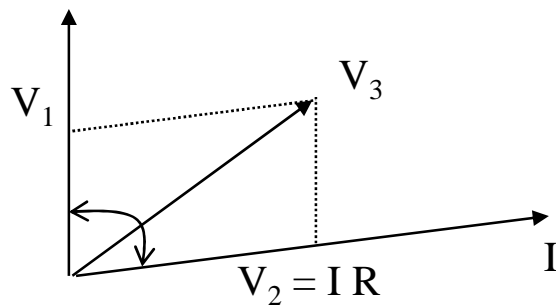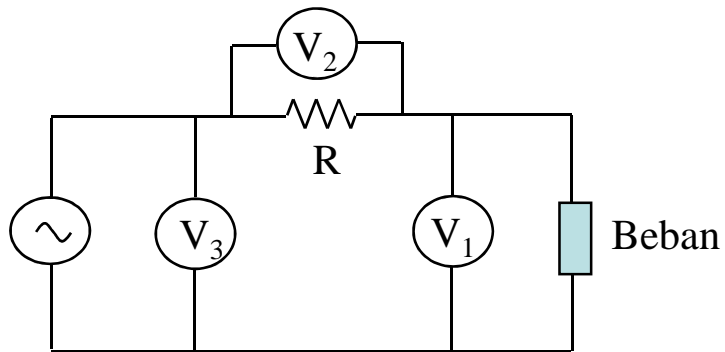

$$V_3^2 = V_1^2 + V_2^2 + 2V_1V_2 \cos \phi$$



$$= V_1^2 + V_2^2 + 2V_1IR \cos \phi$$

$$W = V_1 I \cos \phi = V_1 \frac{V_2}{R} \cos \phi$$

$$VI \cos \phi = \frac{V_3^2 - V_2^2 - V_1^2}{2R} \Rightarrow \text{Beban}$$

$$\text{pf} = \cos \phi = \frac{V_3^2 - V_2^2 - V_1^2}{2V_1V_2} \Rightarrow \text{Faktor Daya}$$

b. Metode 3 Ampere-meter

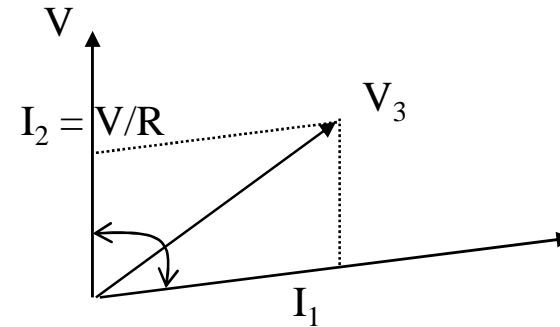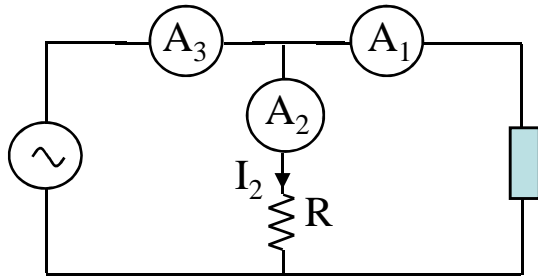

$$I_3^2 = I_1^2 + I_2^2 + 2I_1I_2 \cos \phi$$

$$= I_1^2 + I_2^2 + 2I_1 \frac{V}{R} \cos \phi$$


$$W = VI_1 \cos \phi$$

$$= I_2 R I_1 \cos \phi$$

$$VI \cos \phi = \frac{R (I_3^2 - I_2^2 - I_1^2)}{2} \Rightarrow \text{Beban}$$


$$\text{pf} = \cos \phi = \frac{I_3^2 - I_2^2 - I_1^2}{2I_1I_2} \Rightarrow \text{Faktor Daya}$$

c. Metode Watt-meter

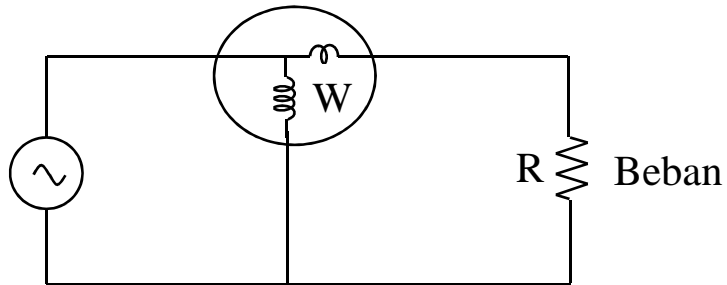

$$P = V I \cos$$

B. Sistem 3 Phasa

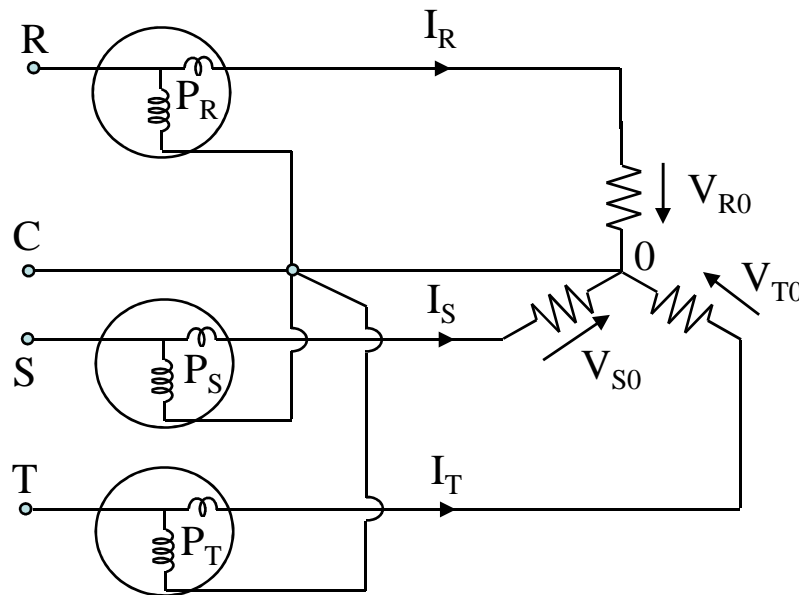

$$P_{\text{total}} = (V_{R0}I_R + V_{S0}I_S + V_{T0}I_T) + v(I_R + I_S + I_T)$$


$v = \text{beda tegangan} = \text{sangat kecil} \approx 0$

$I_R + I_S + I_T = 0 \rightarrow \text{Hk. kirchoff}$

maka :

$$P_{\text{total}} = V_R I_R + V_S I_S + V_T I_T$$

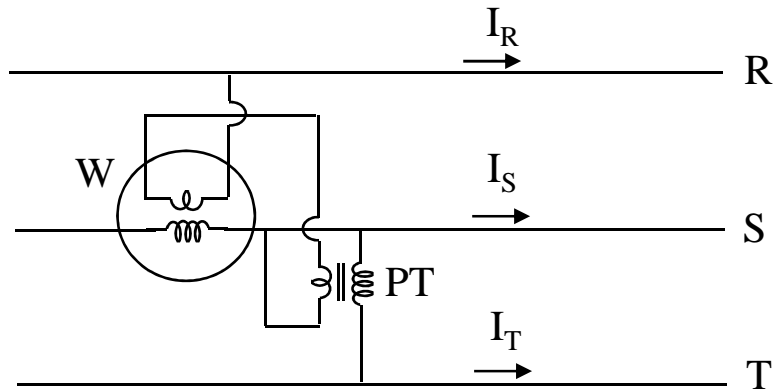
A. Pengukuran sistem 3 phasa untuk beban seimbang
 Metode 1 Watt-meter



W = Watt meter

PT = Transformator Tegangan (1:1)

CT = Transformator Arus

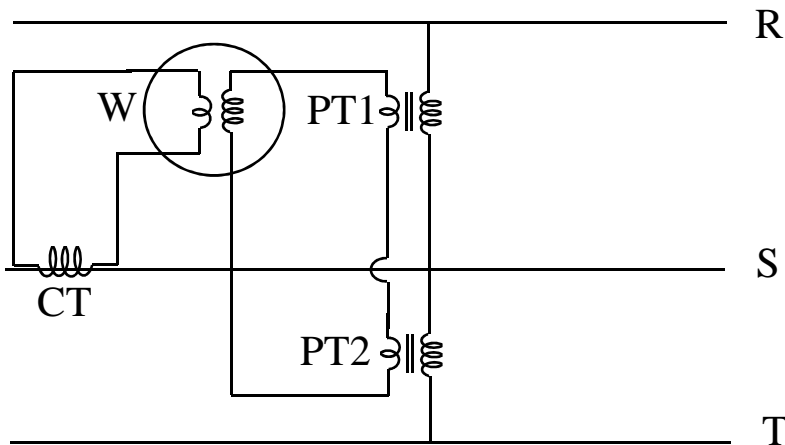

$$V_R = \sqrt{3} V_S$$

PENGUKURAN DAYA REAKTIF


$$S = P + jQ$$

$$P = VI \cos \varphi$$

$$Q = VI \sin \varphi$$

Daya reaktif merupakan daya dengan pergeseran antara arus dan tegangan sebesar sudut 90°

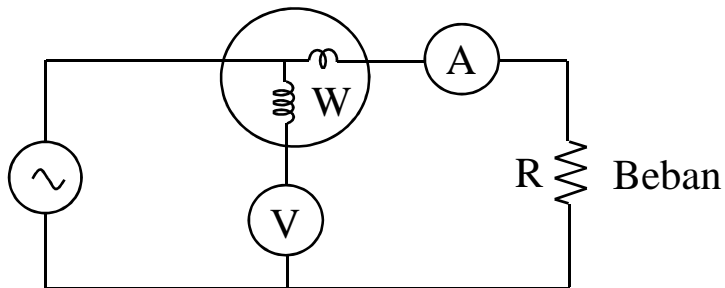Pengukuran daya dengan Volt dan Ampere-meter



Pengukuran daya reaktif dapat dilakukan dengan menggunakan VAR meter yang prinsipnya adalah pergeseran fasa sebesar 90°

Pergeseran fasa 90° didapat dengan :

- a. Ekstra elemen
- b. Watt Elemen